


**LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL**  
**MODUL 1**  
**MENGUNAKAN PROTEUS 8**

NIM : L200180111  
Nama : Anggit Astriani  
Kelas : C  
Nama asisten : Arlin Widya R

PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

**Tugas : Nim Ganjil = 12 Volt**

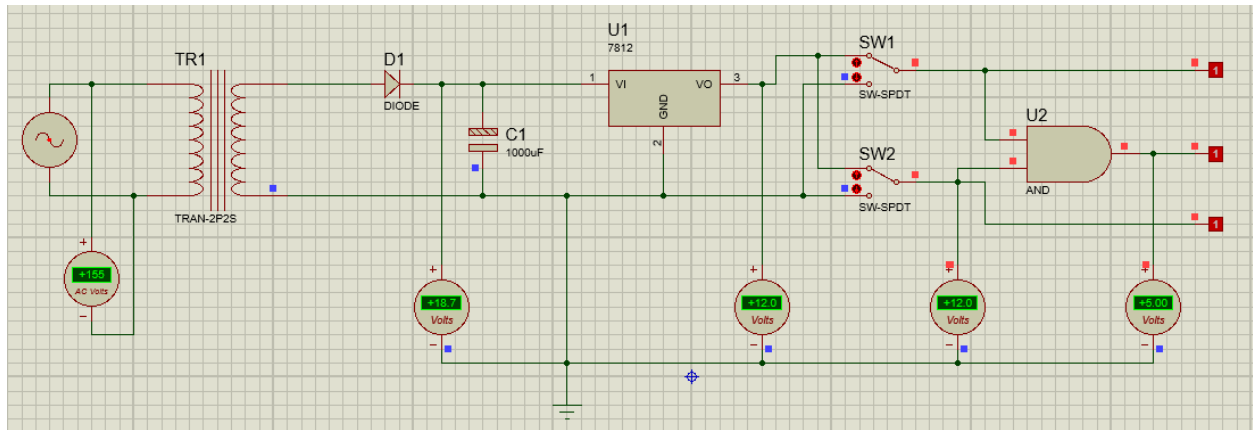1. Buatlah rangkaian dan simulasikan dengan klik *"run the simulation"*!



2. Catat pengukuran Anda!

- a. Voltmeter AC : +155 Volt
- b. Voltmeter DC 1 : +18.7 Volt
- c. Voltmeter DC 2 : +12.0 Volt
- d. Voltmeter DC 3 : +12.0 Volt
- e. Voltmeter DC 4 : +5.00 Volt